
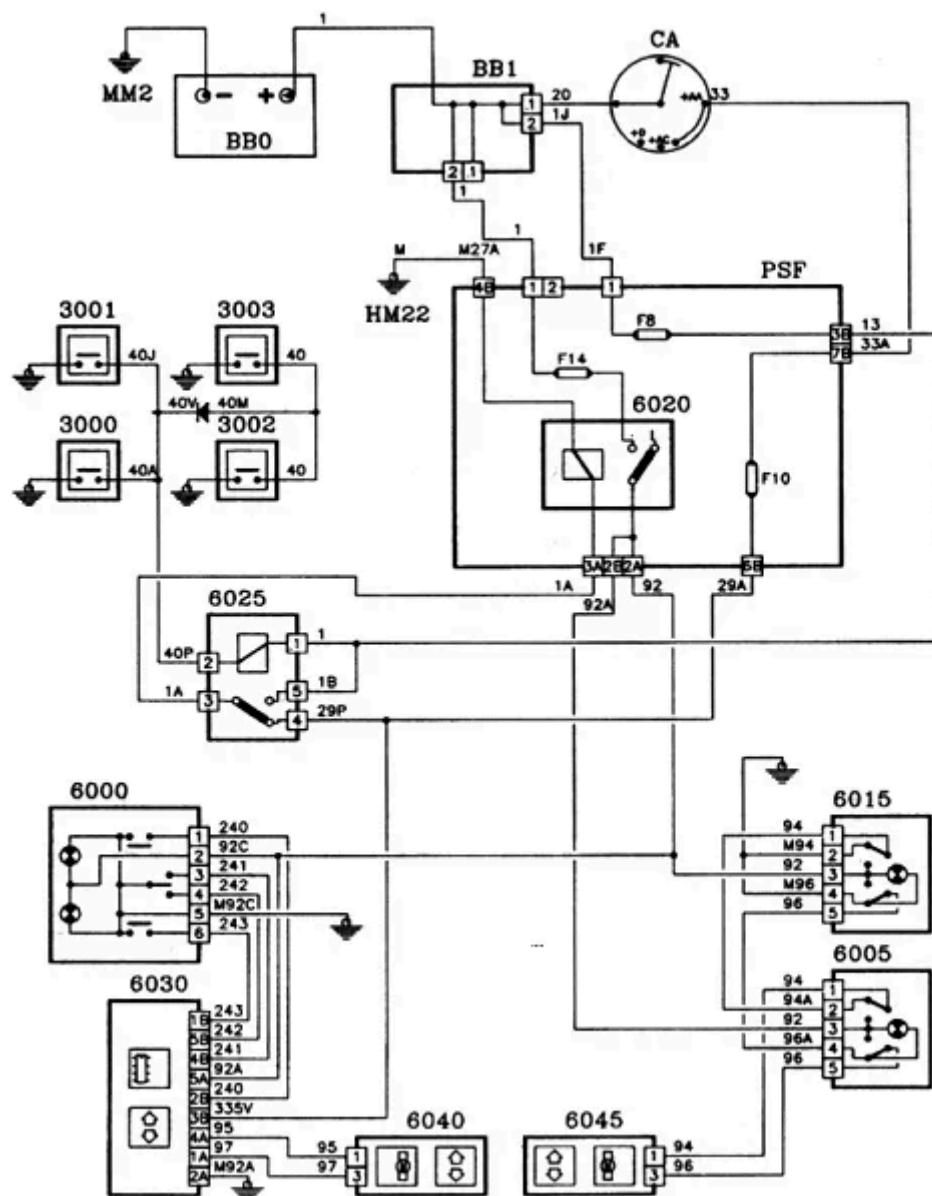


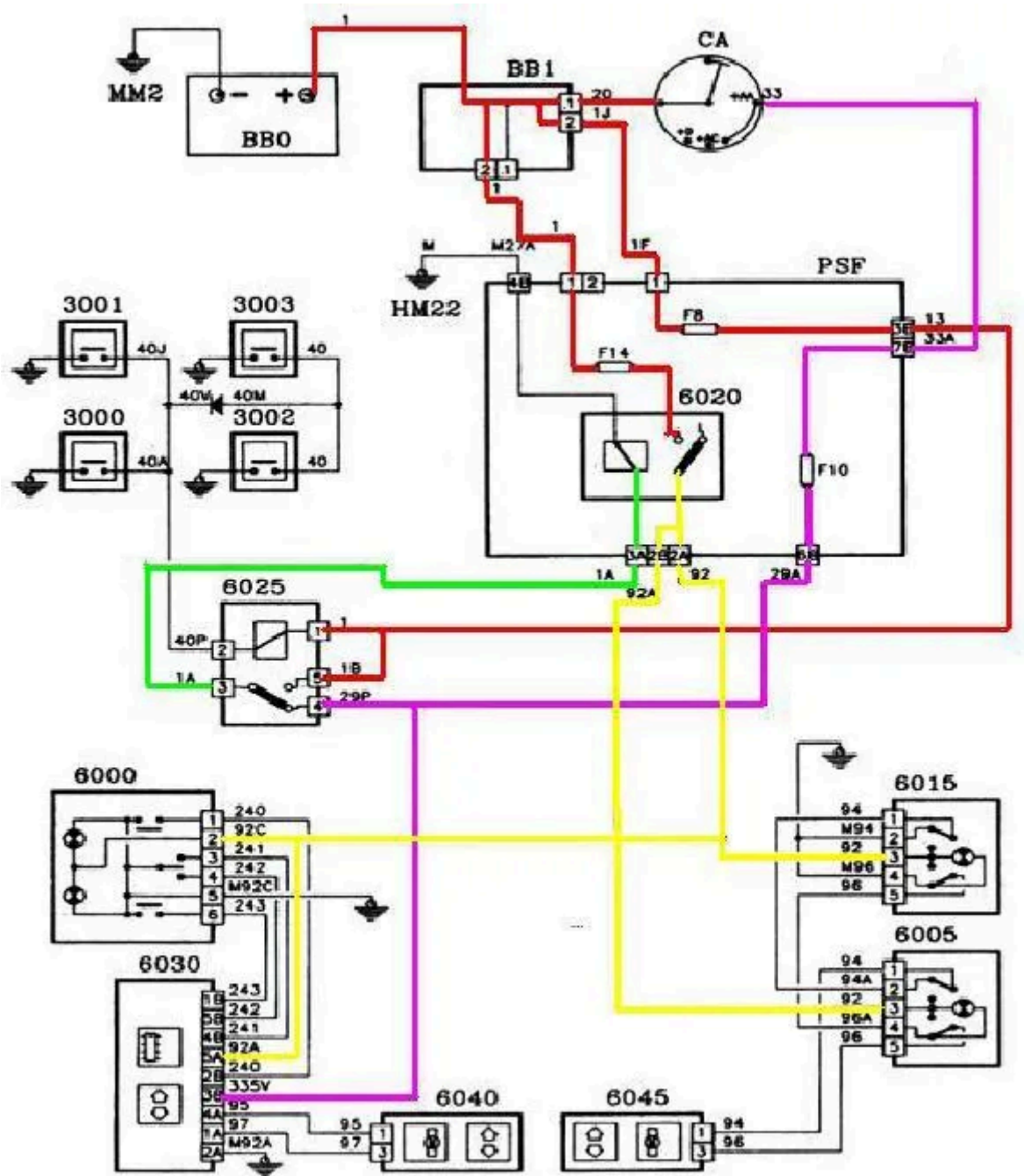


Esquema eléctrico detallado del sistema de elevallunas en vehículos.




Esquema eléctrico del sistema de elevación en vehículos - Sistemas Eléctricos del Automóvil


1 ELEVALUNAS Y DOS PULSADORES

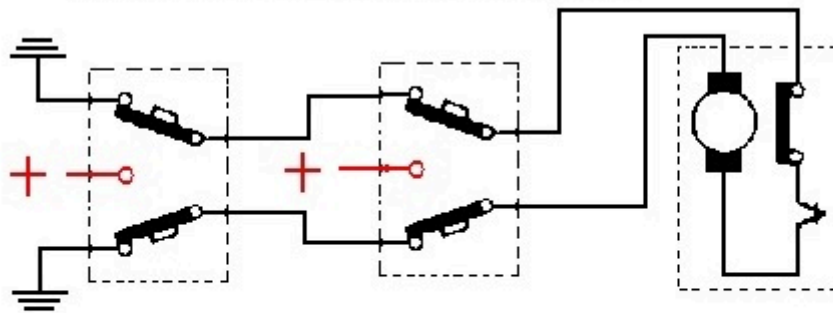

1.- EL CONDUCTOR PULSA BAJAR

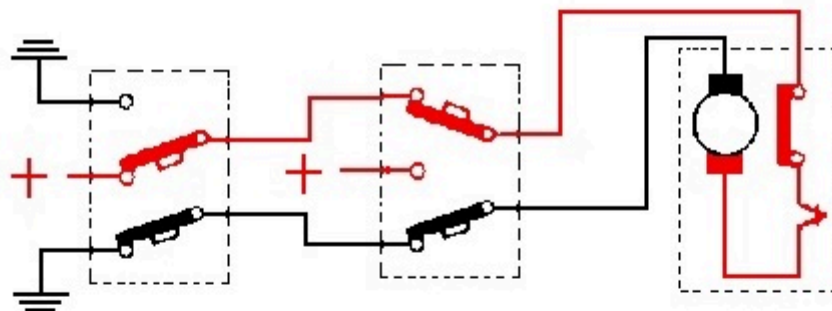

2.- EL CONDUCTOR PULSA SUBIR

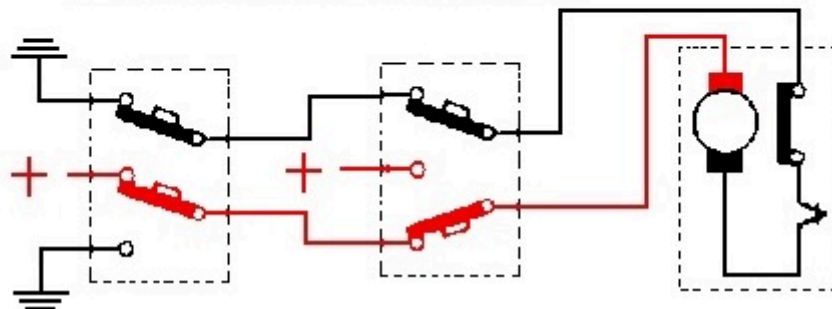

Circuito de principio elevallunas eléctrico dos pulsadores camino de las corrientes

